

Tarea 1.7: Rectificadores con filtro

A considerar:

- El voltaje de salida del transformador con derivación central es de $24\text{V}/1\text{A}$

- Con resistencia de carga de 39Ω
- Diodos 1N4003
- Capacitor de $1200\mu\text{F}$
- Capacitor de $3900\mu\text{F}$
- Frecuencia de la señal de entrada de 60Hz

| CAPACITOR DE 1200 μ | | | |
|-------------------------|--|--|--|
| Parámetro | Rectificador de media onda con filtro de $1200\mu\text{F}$ | Rectificador de onda completa con der. central | Rectificador de onda completa tipo fuente. |
| V_o | 27.32210071 V | 14.8219 V | 29.6439 V |
| I_o | 700.566 mA | 380.050 mA | 760.1 mA |
| ΔV_o | 11.8379 V | 2.8971 V | 5.7943 V |
| V_{max} | 33.2411 V | 16.27055 V | 32.5911 V |
| V_{min} | 21.4031 V | 13.3733 V | 26.7467 V |
| V_{pl} | 33.9411 V | 33.9411 V | 33.9411 V |

| Capacitor de 3900 μ | | | |
|-------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------|
| Parámetro | media onda con filtro | onda completa con derivación | onda completa tipo fuente |
| V_o | 31.4198 V | 15.8248 V | 31.6496 V |
| I_o | 805.657 mA | 405.764 mA | 811.529 mA |
| ΔV_o | 3.6424 V | 0.8414 V | 1.7828 V |
| V_{max} | 33.2411 V | 16.2705 V | 32.5911 V |
| V_{min} | 29.5986 V | 15.3791 V | 30.7582 V |
| V_{pl} | 33.9411 V | 33.9411 V | 33.9411 V |



Media onda

$$V_{rms} = 24V$$

$$V_p = 33.9411$$

$$R_o = 39\Omega$$

$$C = 1200\mu$$

$$3900\mu$$

$$1N4003$$

$$V_D = 0.7$$

$$V_r = 150V$$

$$F = 60Hz$$

$$V_o = (V_p - V_D) \left(1 - \frac{1}{2FR_oC} \right)$$

$$= (33.9411 - 0.7) \left(1 - \frac{1}{2(60)(39)(1200)} \right)$$

Para 1200 μ

$$V_o = 27.322100711$$

$$= (33.9411 - 0.7) \left(1 - \frac{1}{2(60)(39)(3900)} \right)$$

Para 3900 μ

$$V_o = 31.41986945$$

$$I_o = \frac{V_o}{R_o} = \frac{27.32210071}{39}$$

$$\text{Para } 1200\mu$$

$$I_o = 700.566mA$$

$$I_o = \frac{V_o}{R_o} = \frac{31.41986945}{39}$$

Para 3900 μ

$$I_o = 805.637mA$$

Para 1200

$$\Delta V_o = (V_p - V_D) \left(\frac{1}{FR_oC} \right)$$

$$= (33.9411 - 0.7) \left(\frac{1}{60(39)(1200)} \right)$$

$$\Delta V_o = 11.8379$$

Para 3900

$$= (33.9411 - 0.7) \left(\frac{1}{60(39)(3900)} \right)$$

$$\Delta V_o = 3.6424$$

$$V_{pL} = V_p = 33.9411V$$

$$V_{max} = V_p - V_D$$

$$= 33.9411 - 0.7$$

$$= 33.2411V$$

Para 1200 & 3900

$$V_{min} = (V_p - V_D) \left(1 - \frac{1}{FR_oC} \right)$$

$$= (33.2411) \left(1 - \frac{1}{60(39)(1200)} \right)$$

$$21.403101V \text{ Para } 1200$$

$$29.59863V \text{ Para } 3900$$

Rectificador de onda completa con derivación central

$$V_{rms} = 24V$$

$$V_p = 33.9411$$

$$R_o = 39\Omega$$

$$C = 1200\mu$$

$$3900\mu$$

$$1N4003$$

$$V_D = 0.7$$

$$V_a = 150V$$

$$F = 60Hz$$

$$V_o = \left(\frac{V_p}{2} - V_D \right) \left(1 - \frac{1}{4FR_oC} \right)$$

$$= \left(\frac{33.9411}{2} - 0.7 \right) \left(1 - \frac{1}{4(60)(39)(1200)} \right)$$

$$V_o = \begin{array}{l} 14.82196115V \quad 1200\mu \\ 15.82483035V \quad 3900\mu \end{array}$$

$$\Delta V_o = \left(\frac{V_p}{2} - V_D \right) \left(\frac{1}{2FR_oC} \right)$$

$$\left(\frac{33.9411}{2} - 0.7 \right) \left(\frac{1}{2(60)(39)(1200)} \right)$$

$$\Delta V_o = \begin{array}{l} 2.897177V \rightarrow 1200\mu \\ 0.891439V \rightarrow 3900\mu \end{array}$$

$$I_o = \frac{V_o}{R_o}$$

$$1200\mu = \frac{14.82196115V}{39} = 380.050mA = I_o$$

$$3900\mu = \frac{15.82483035}{39} = 405.764mA = I_o$$

$$V_{max} = \left(\frac{V_p}{2} - V_D \right)$$

$$= 16.27055$$

$$V_{min} = \left(\frac{V_p}{2} - V_D \right) \left(1 - \frac{1}{2FR_oC} \right)$$

$$1200\mu = 13.3733V = V_{min}$$

$$3900\mu = 15.3791V = V_{min}$$

$$V_{PI} = V_p = 33.9411$$



• Rectificador de onda completa tipo puente

$$V_{rms} = 24V$$

$$V_p = 33.9411$$

$$R_o = 39 \Omega$$

$$C = 1200 \mu$$

$$3900 \mu$$

$$f = 60 Hz$$

$$1N4003$$

$$V_D = 0.7V$$

$$V_R = 150V$$

$$V_o = (V_p - 2V_D) \left(1 - \frac{1}{4fR_oC} \right)$$

$$= (33.9411 - 2(0.7)) \left(1 - \frac{1}{4(60)(39)(1200)} \right)$$

$$V_o = 29.6439V \rightarrow 1200 \mu$$

$$V_o = 31.6496V \rightarrow 3900 \mu$$

$$I_o = \frac{V_o}{R_o}$$

$$= \frac{29.6439}{39} = 760.1 \text{ mA}$$

$$= \frac{31.6496}{39} = 811.529 \text{ mA}$$

$$\Delta V = (V_p - 2V_D) \left(\frac{1}{2fR_oC} \right)$$

$$= (33.9411 - 2(0.7)) \left(\frac{1}{2(60)(39)(1200)} \right)$$

$$1200 \mu = 5.7993V = \Delta V_o$$

$$3900 \mu = 1.7828V = \Delta V_o$$

$$V_{max} = (V_p - 2V_D)$$

$$= 32.5411V$$

$$V_{min} = (V_p - 2V_D) \left(1 - \frac{1}{2fR_oC} \right)$$

$$= 26.7467$$

$$\hookrightarrow 1200 \mu$$

$$= 50.7582$$

$$\hookrightarrow 3900 \mu$$

$$V_{PI} = V_p = 33.9411$$