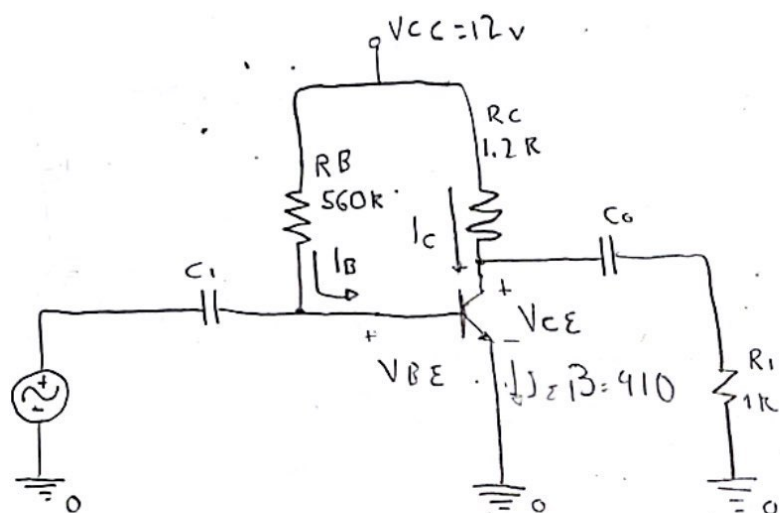


Tarea 1.11: Circuito de polarización fija y circuito de polarización estabilizado en emisor

1- Calcular I_B , I_C y V_{CE} para el siguiente circuito



$$I_B = \frac{12V - 0.7V}{560k}$$


$$I_B = 2.01785 \times 10^{-5} A$$

$$I_C = \beta I_B$$

$$= (410)(2.01785 \times 10^{-5})$$

$$I_C = 8.273214 \times 10^{-3} A$$

Análisis de malla B-E

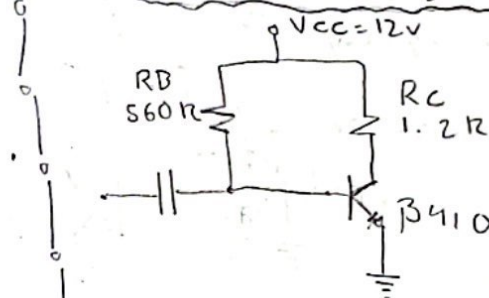

$$V_{BE} = 0.7V$$

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B}$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$$

$$= 12V - (8.2732)(1200)$$

$$= 12 - 9.9278$$

$$V_{CE} = 2.07214285V$$


2. Con los siguientes datos, calcular I_B , R_B , y R_C en el circuito de polarización fija

$$Q (3mA, 6V)$$

$$V_{CC} = 15V$$

$$\beta = 280$$

Q(3 mA, 6 V)

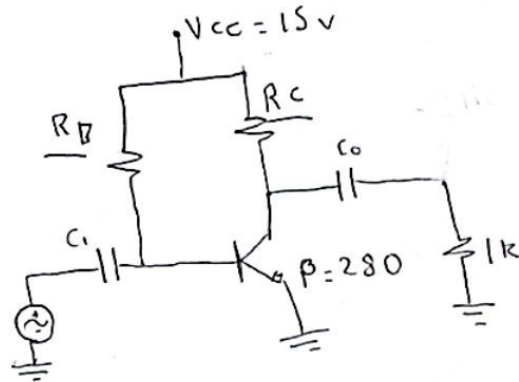

$$I_C = 3 \text{ mA}$$

$$V_{CE} = 6 \text{ V}$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$$

$$V_{CC} - V_{CC} = -I_C R_C$$

$$R_C = \frac{V_{CC} - V_{CE}}{I_C}$$

$$R_C = \frac{15 - 6}{3 \text{ mA}}$$

$$R_C = 3 \text{ k}\Omega$$

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B}$$

$$R_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{I_B}$$

$$\beta = \frac{I_C}{I_B}$$

$$I_B = \frac{I_C}{\beta}$$

$$I_B = \frac{3 \text{ mA}}{280}$$


$$I_B = 10.714 \text{ mA}$$

$$R_B = \frac{15 - 0.7}{10.714}$$

$$= 133.4666 \text{ k}\Omega$$

$$R_B \approx 150 \text{ k}\Omega$$

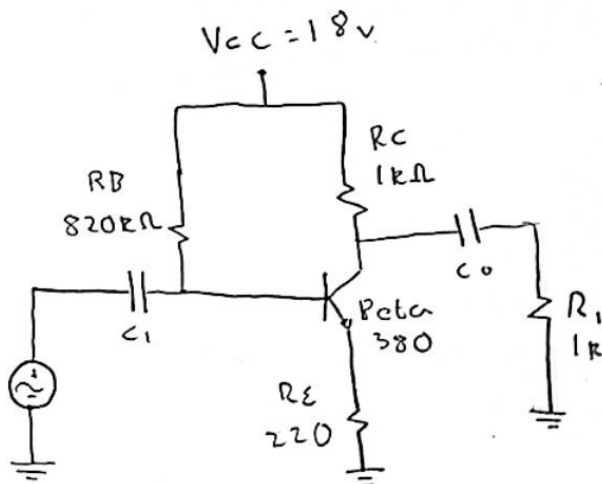3) Calcular I_B , I_C , V_{CE} , V_E , V_C y V_B del siguiente circuito



$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1)R_E} = \frac{18 - 0.7}{820 \text{ k} + (380 + 1)220}$$

$$I_B = 19.1409 \text{ mA}$$

$$I_C = \beta I_B = 380 (19.1409 \text{ mA})$$

$$I_C = 7.2735 \text{ mA}$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C (R_C + R_E)$$

$$= 18 - [7.2735 \times 10^{-3} (1000 + 220)]$$

$$= 18 - 8.8737 \text{ V}$$

$$V_{CE} = 9.126241 \text{ V}$$

$$Q(7.2735 \text{ mA}, 9.1262 \text{ V})$$

$$V_B = V_{R_D}$$

$$V_B = I_B R_B$$

$$V_B = (19.1409 \mu A)(820 \Omega)$$

$$V_B = 15.6956 \text{ V}$$

$$V_{BE} = V_B - V_E = 0.7 \text{ V}$$

$$V_E = V_B - 0.7 \text{ V}$$

$$V_E = 15.6956 - 0.7$$

$$V_E = 14.9955 \text{ V}$$

$$V_C = V_{R_C}$$

$$V_C = I_C R_C$$

$$V_C = (7.2735 \text{ mA})(1000)$$

$$V_C = 7.2735 \text{ V}$$

4) Con los siguientes datos, calcula I_B , R_C y R_E en el circuito de polarización Estabilizado en Emisor

$$Q: (5.2 \text{ mA}, 8 \text{ V})$$

$$V_{CC} = 20 \text{ V}$$

$$\beta = 330$$

$$I_C = 5.2 \text{ mA} \quad V_{CE} = 8 \text{ V}$$

$$I_E \approx I_C$$

$$I_E = 5.2 \text{ mA}$$

$$V_E = \frac{1}{10} \cdot 20 \text{ V} = 2 \text{ V}$$

$$V_E = V_{RE} = I_E R_E$$

$$R_E = \frac{V_E}{I_C} = \frac{2}{5.2 \text{ mA}}$$

$$R_E = 384.6153 \Omega$$

$$R_E \approx 400 \Omega$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C(R_C + R_E)$$

$$I_C(R_C + R_E) = V_{CC} - V_{CE}$$

$$R_C + R_E = \frac{V_{CC} - V_{CE}}{I_C}$$

$$R_C = \frac{V_{CC} - V_{CE}}{I_C} - R_E$$

$$R_C = \frac{20 \text{ V} - 8 \text{ V}}{5.2 \text{ mA}} - 384.6153 \Omega$$

$$R_C = 1923.0769 \Omega$$

$$R_C \approx 2 \text{ k}\Omega$$

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1)R_E}$$

$$R_B + (\beta + 1)R_E = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{I_B}$$

$$R_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{I_B} - (\beta + 1)R_E$$

$$R_B = \frac{20 - 0.7}{66.66 \text{ mA}} - (330 + 1)(384.6153)$$

$$= 2895000 - (330 + 1)(384.6153)$$

$$R_B = 2,767,692.336 \Omega$$

$$R_B \approx 3 \text{ M}\Omega$$

$$I_B = \frac{I_C}{\beta}$$

$$I_B = \frac{5.2 \text{ mA}}{330}$$

$$I_B = 66.66 \text{ mA}$$