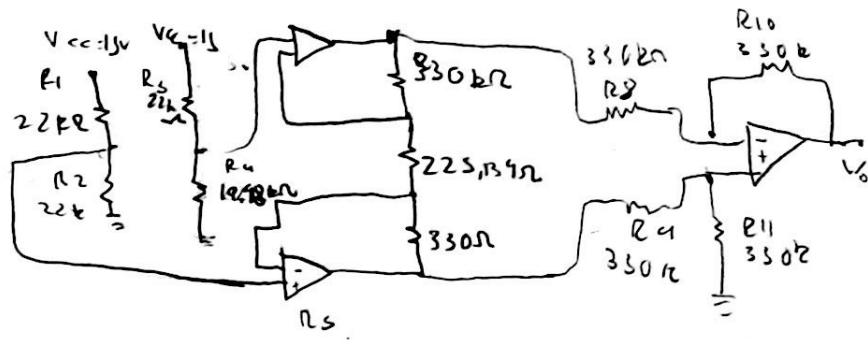


8. No. 9 Ramirez Zotonieto Luis Fernando

Info.

$$R_4 = R = 19,980 \Omega$$

$$R_6 = L = 225,139 \Omega$$



$$V_D = V_{CC} \times \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$= 15 \times \frac{22}{22 + 22} = 7.5 \text{ V}$$

$$V_B = V_{CC} \times \frac{R_4}{R_3 + R_4} = 15 \times \frac{19,980}{22 + 19,980}$$

$$= 7.13911 \text{ V}$$

La salida del a-plificador es dada por

$$V_{out} = (V_D - V_B) \left(1 + \frac{2 \frac{R_5}{R_6}}{\frac{R_{10}}{R_8}} \right) \left(\frac{R_{10}}{R_8} \right)$$

$$= (7.5 - 7.13911) \left(1 + \frac{2 \times 330}{225.139} \right) \left(\frac{330}{330} \right)$$

$$V_{out} = 1.4188 \text{ V}$$