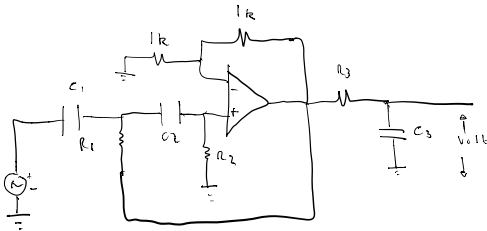


Tarea 2.10 Filtro Pasa Banda y Rechaza Banda

1. Diseñar un filtro pasa banda ancho de 3er orden con frecuencia de corte inferior de 1 kHz y una frecuencia de corte superior de 40 kHz.



$$f_H = 1 \text{ kHz} = \frac{1}{2\pi \sqrt{R_1 C_1 R_2 C_2}} \quad \left[\begin{matrix} R_1 = R_2 \\ C_1 = C_2 \end{matrix} \right]$$

$$\frac{1}{2\pi R_1 C_1} = 1 \text{ kHz}$$

$$\text{Let } R_1 = 1 \text{ k}\Omega$$

$$\therefore C_1 = \frac{1}{2 \times 3.14 \times 10^3 \times 10^3} = 0.16 \mu\text{F}$$

$$f_L = 40 \text{ kHz} = \frac{1}{2\pi R_2 C_2}$$

conversion \rightarrow
 $\Delta V = 1 \frac{1 \text{ V}}{1 \text{ V}} = 2 \text{ V}$


design \rightarrow $R_3 = 1 \text{ k}\Omega$

$$C_3 = \frac{1}{2 \times 3.14 \times 10^3 \times 40 \times 10^3}$$


$$C_3 = 4 \text{ nF}$$

$$\therefore \begin{matrix} R_1 = R_2 = 1 \text{ k}\Omega \\ C_1 = C_2 = 0.16 \mu\text{F} \end{matrix}$$
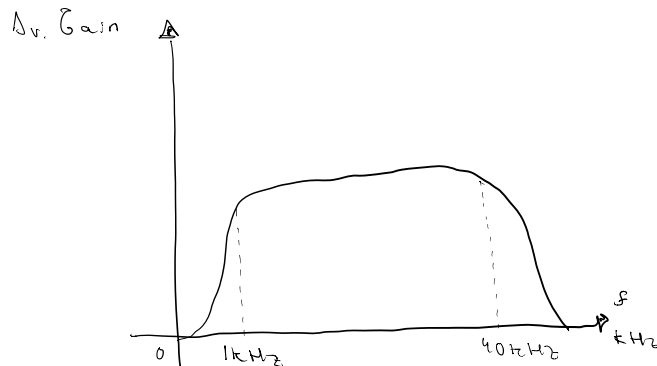
$$\begin{matrix} R_3 = 1 \text{ k}\Omega \\ C_3 = 4 \text{ nF} \end{matrix}$$



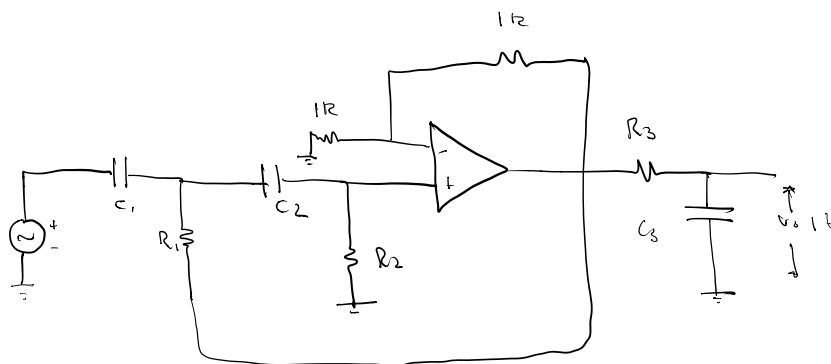2. Diseñar un filtro pasa banda angosta con una frecuencia de corte inferior de 40 kHz y una frecuencia de corte superior de 42 kHz .



$$F_H = 40 \text{ kHz} = \frac{1}{2\pi \sqrt{R_1 C_1 R_2 C_2}}$$

$$40 \text{ kHz} \approx \frac{1}{2\pi R_1 C_1}$$

$$R_1 = 1 \text{ k}\Omega$$

$$C_1 = \frac{1}{2 \times 3.14 \times 40 \times 10^3 \times 10^3}$$

$$C_1 = 4 \text{ nF}$$

$$R_1 = R_2 = 1 \text{ k}\Omega$$

$$C_1 = C_2 = 4 \text{ nF}$$


$$A_v = 1 + \frac{1\text{k}}{1\text{k}} = 2 \text{ V/V}$$

$$F_L = 42 \text{ kHz} = \frac{1}{2\pi R_3 C_3}$$


$$R_3 = 1 \text{ k}$$

$$C_3 = \frac{1}{2 \times 3.14 \times 10^3 \times 42 \times 10^3}$$

$$C_3 = 3.8 \text{ nF}$$

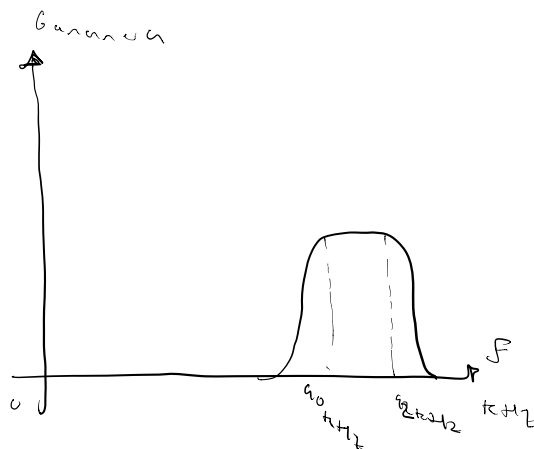

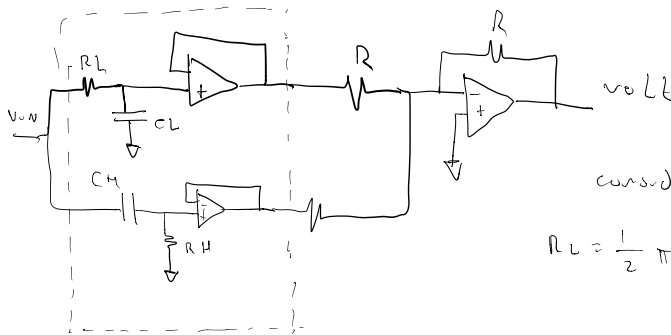3. Diseñar un filtro rechazador banda de 2º orden con una frecuencia de corte inferior de 2.5 kHz y una frecuencia de corte superior de 37 kHz, y graficar su función.



dato $f_L = 2.5 \text{ kHz}$

$f_H = 37 \text{ kHz}$

$$f_L = \frac{1}{2\pi R_L C_L} = 2.5 \text{ kHz}$$

considerando, $C = 0.1 \text{ nF}$

$$R_L = \frac{1}{2\pi f_L C} = \frac{1}{2\pi \times 2.5 \times 10^3 \times 0.1 \times 10^{-6}} = 636.6 \Omega$$

$f_H = 37 \text{ kHz}$

$$f_H = \frac{1}{2\pi R_H C_H} = 37 \text{ kHz}$$

Considerando $C_H = 0.1 \text{ nF}$

$$R_H = \frac{1}{2\pi \times f_H \times C_H}$$

$$= \frac{1}{2\pi \times 37 \times 10^3 \times 0.1 \times 10^{-6}}$$

$= 43 \Omega$

$$f_c = \sqrt{f_L \times f_H} = \sqrt{37 \times 10^3 \times 2.5 \times 10^3}$$

$$f_c = 9.6 \text{ kHz}$$

$$f_{\text{BW}} = f_H - f_L = 37 \text{ kHz} - 2.5 \text{ kHz} \\ = 34.5 \text{ kHz}$$

$$Q = \frac{f_c}{f_{\text{BW}}} = \frac{9.6}{34.5} = 0.27$$

$$R_H = 43 \Omega$$

$$f_{\text{BW}} = 34.5 \text{ kHz}$$

$$R_L = 636.6 \Omega$$

$$Q = 0.27$$

$$C_H = C_L = 0.1$$

$$R = 10 \text{ k}\Omega$$

$$f_c = 9.6 \text{ kHz}$$