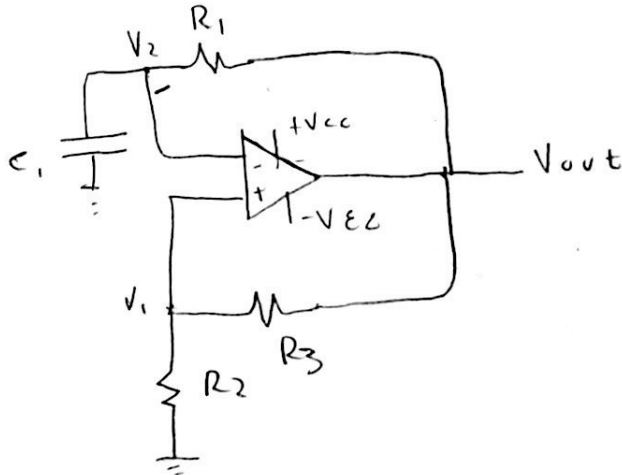


9. N. 9 Ramírez Cotoneto Luis Fernando

$$f = 4150 \text{ Hz}$$

Diseñar un oscilador de relajación para una frecuencia 4150 Hz



$$A_{sv} = -\dots$$

$$R_2 = R_3 = R_1 = 10 \text{ k}\Omega$$
$$R = \frac{10 \text{ k}}{20 \text{ k}} = \frac{1}{2}$$

$$R = \frac{R_2}{R_3 + R_2}$$

$$f = \frac{1}{2 R_1 C_1 \ln\left(\frac{1+R}{1-R}\right)}$$

$$4150 = \frac{1}{2 \times 10 \text{ k} \times C_1 \times \ln\left(\frac{1+1/2}{1-1/2}\right)}$$

$$4150 = \frac{1}{2 \times 10 \text{ k} \times C_1 \ln(3)}$$

$$C_1 = \frac{1}{2 \times 10 \text{ k} \times 4150 \times 1.09861}$$

$$C_1 = 1.096 \times 10^{-8} \text{ F}$$