



INSTITUTO POLITÉCNICO
NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE
COMPUTO



DISEÑO DE SISTEMAS DIGITALES

EXAMEN SEGUNDO PARCIAL

PROFESOR:

Testa Nava Alexis

Alumno:

Ramírez Cotonieto Luis Fernando

GRUPO:

2CV18

FECHA:

11/Mayo/2021

Examen del Segundo Parcial

Aplicando la metodología de diseño y el análisis necesario. Diseñar un contador síncrono ascendente-descendente arbitrario, utilizando flip-flop T, D y JK en el orden que usted lo deseé.

El programa por diseñar mostrará su numero de boleta en un Display omitiendo aquellos números que se repitan.

Tipo de automata: Moore

Matricula:


2 0 2 0 6 3 0 4 1 7

Mostrará:

2 0 6 3 4 1 7

Decimal	Binario
0	000
1	001
2	010
3	011
4	100
6	110
7	111

Flujo de estados

 

Tablas de verdad de los Flip-Flop a utilizar

Q	Q+1	J	K
0	0	0	X
0	1	1	X
1	0	X	1
1	1	X	0

Q	Q+1	T
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Q	Q+1	D
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

Tabla de transición

Q			Q+1			D2	T1	J0	K0
A	B	C	A'	B'	C'				
0	0	0	1	1	0	1	1	0	0
0	0	1	1	1	1	1	1	X	0
0	1	0	0	0	0	0	1	0	X
0	1	1	1	0	0	1	1	X	1
1	0	0	0	0	1	0	0	1	X
1	0	1	X	X	X	x	X	X	X
1	1	0	0	1	1	0	0	1	X
1	1	1	0	1	0	0	0	X	1

Ecuaciones – Mapas de Karnaugh

Flip Flop D

Q1Q0		00 01 11 10			
Q2 \					
Q2 \	0	1	1	1	
	1		X		

$$Ec.D = Q2'Q1' + Q2'Q0$$

$$Ec.D = Q2'(Q1' + Q0)$$

Flip Flop T

Q1Q0		00 01 11 10			
Q2 \					
Q2 \	0	1	1	1	1
	1		X		

$$Ec.T = Q2'$$

Flip Flop JK

Flip Flop J

Q1Q0		00 01 11 10			
Q2 \					
Q2 \	0		X	X	
	1	1	X	X	1

$$Ec.J = Q2$$


Flip Flop K

Q1Q0		00 01 11 10			
Q2 \					
Q2 \	0	X		1	X
	1	X	X	1	X

$$Ec.K = Q1$$

Circuito

<https://tinyurl.com/yjy22vot>

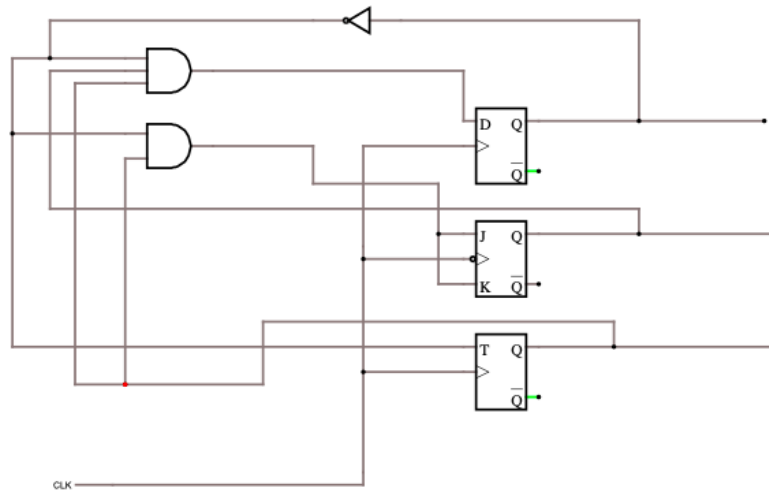

t = 0 s
intervalo tiempo = 5 μ s
1 Conexión incorrecta

Código VHDL

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity ExamenSegundoLFRC is
port (clock, clear, enable: in std_logic;
      display: out std_logic_vector(6 downto 0) );

attribute pin_numbers of ExamenSegundoLFRC: entity is
"clock:1 clear:13 enable:2"
& " display(0):15 display(1):16 display(2):17 display(3):18 display(4):19 display(5):20 display(6):21";
--& " display(0):21 display(1):20 display(2):19 display(3):18 display(4):17 display(5):16 display(6):15";

end ExamenSegundoLFRC;

architecture A_ExamenSegundoLFRC of ExamenSegundoLFRC is

-- Etiqueta
constant Etiqueta0: std_logic_vector(1 downto 0) := "00";
constant Etiqueta1: std_logic_vector(1 downto 0) := "01";
constant Etiqueta2: std_logic_vector(1 downto 0) := "10";

-- Matricula: 2020630417
-- Numero a mostrar: 2063417
--Simbolos (numeros)
constant Numero2 : std_logic_vector(6 downto 0) := "0010010";
```

```

constant Numero0 : std_logic_vector(6 downto 0) := "0000001";
constant Numero6 : std_logic_vector(6 downto 0) := "0100000";
constant Numero3 : std_logic_vector(6 downto 0) := "0000110";
constant Numero4 : std_logic_vector(6 downto 0) := "1001100";
constant Numero1 : std_logic_vector(6 downto 0) := "1001111";
constant Numero7 : std_logic_vector(6 downto 0) := "0001111";

--Estados
--Usando un codigo definido por el usuario

constant Estado0 : std_logic_vector(7 downto 0) := Etiqueta0 & Numero2; --"000010010"; --Etiqueta0 & Numero2;
constant Estado1 : std_logic_vector(7 downto 0) := Etiqueta0 & Numero0; --"000000001"; --Etiqueta0 & Numero0;
constant Estado2 : std_logic_vector(7 downto 0) := Etiqueta0 & Numero6; --"000100000"; --Etiqueta0 & Numero6;
constant Estado3 : std_logic_vector(7 downto 0) := Etiqueta0 & Numero3; --"000000110"; --Etiqueta0 & Numero3;
constant Estado4 : std_logic_vector(7 downto 0) := Etiqueta0 & Numero4; --"001001100"; --Etiqueta0 & Numero4;
constant Estado5 : std_logic_vector(7 downto 0) := Etiqueta0 & Numero1; --"001001111"; --Etiqueta0 & Numero1;
constant Estado6 : std_logic_vector(7 downto 0) := Etiqueta0 & Numero7; --"000001111"; --Etiqueta0 & Numero7;

--señal
--"salida" hace referencia al cambio de estado y la salida que tiene el estado

signal salida: std_logic_vector(7 downto 0);

begin
    process(clock, clear)
    begin
        if(clear = '1') then
            salida <= Estado0;

        elsif(clock'event and clock = '1') then
            if(enable = '1') then
                case (salida) is
                    when Estado0 => salida <= Estado1;
                    when Estado1 => salida <= Estado2;
                    when Estado2 => salida <= Estado3;
                    when Estado3 => salida <= Estado4;
                    when Estado4 => salida <= Estado5;
                    when Estado5 => salida <= Estado6;
                    when Estado6 => salida <= Estado0;
                end case;
            end if;
        end if;
    end process;
end begin;

```

```
        when others => salida <= Estado0;  
    end case;  
end if;  
end if;  
end process;  
  
display <= salida(6 downto 0);  
  
end A_ExamenSegundoLFRC;
```