

Diseñar y dibujar un convertidor Digital analógico de resistencias ponderadas con 10 bits de entrada y obtener el voltaje de salida con un voltaje de referencia de 3.695 v para.

